
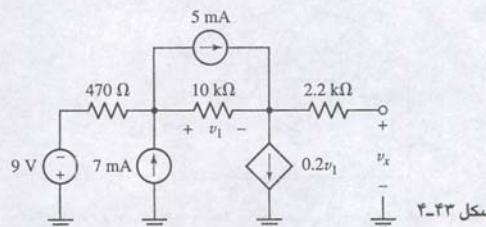


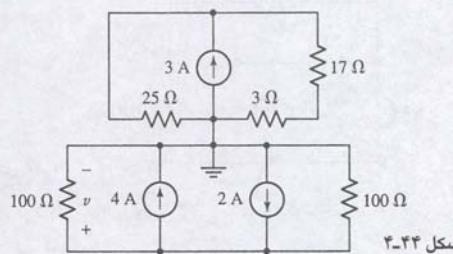
تحلیل گرهی و مشن ۱۳. با تحلیل گرهی، مقدار  $v_2$  را در شکل ۴-۴۳ به دست آورید.



۱۴. با تحلیل گرهی، ولتاژ  $v$  را در شکل ۴-۴۴ معین کنید.




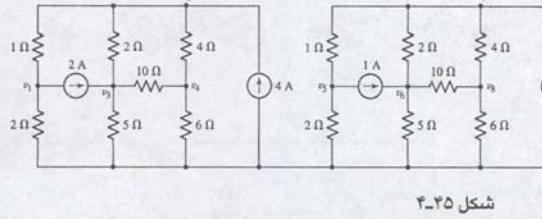۱۵. ولتاژهای گره مشخص شده در شکل ۴-۴۵ را معین نمایید.




## ۴-۲ ابرگره

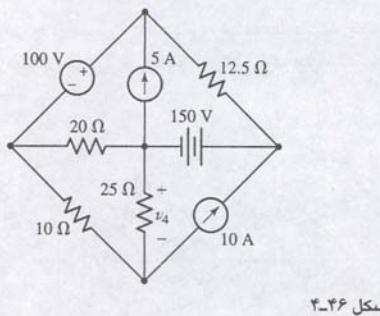
۱۶. در مدار شکل ۴-۴۶ به کمک تحلیل گرهی به دست آورید.




۱۷. با تحلیل گرهی مدار شکل ۴-۴۷ (الف)  $v_1$  را به دست آورید، (ب) توان تلف شده در مقاومت  $2.56\Omega$  چقدر است.

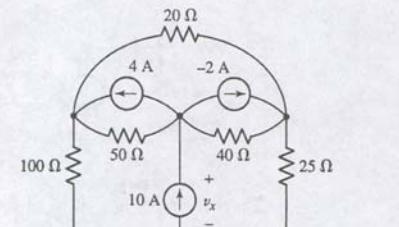


شکل ۴-۴۸

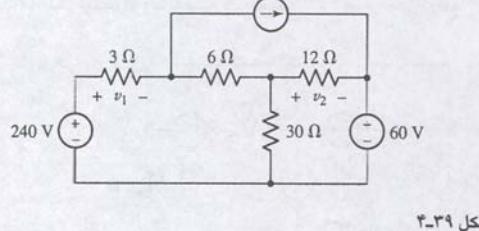


شکل ۴-۴۹

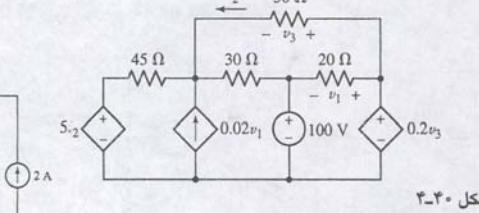

شکل ۴-۴۰

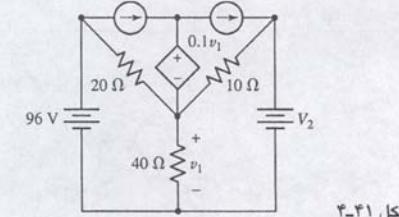

شکل ۴-۴۱

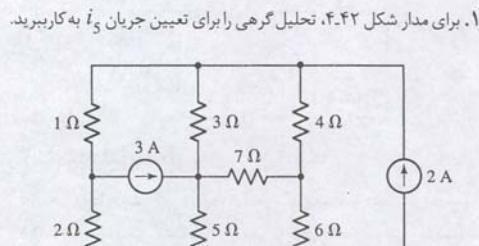

شکل ۴-۴۲

- برای تصمیم‌گیری در استفاده از تحلیل گرهی یا مش برای مدار مسطح، مداری با گره‌ای برگره کمتر، معادلات کمتری را در تحلیل گرهی دارد.
- تحلیل به کمک کامپیوت، برای تست نتایج و تحلیل مدارهایی که تعداد عنصرهای زیادی دارند مفید است. با این وجود برای تست نتایج شبیه‌سازی، باید موضوع را درک کرد.

## ۴-۸ خواندنی‌های کمکی


A detailed treatment of nodal and mesh analysis can be found in:

R. A. DeCarlo and P. M. Lin, *Linear Circuit Analysis*, 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2001.

A solid guide to SPICE is


P. Tuinenga, *SPICE: A Guide to Circuit Simulation and Analysis Using PSPICE*, 3rd ed. Upper Saddle River, N. J.: Prentice-Hall, 1995.

## مسائل ۴-۱ تحلیل گرهی

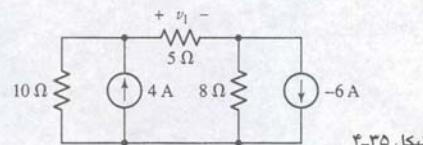


شکل ۴-۴۵

۶. برای مدار شکل ۴-۴۶ مقدار ولتاژ  $v_1$  و جریان  $i_2$  را به دست آورید.

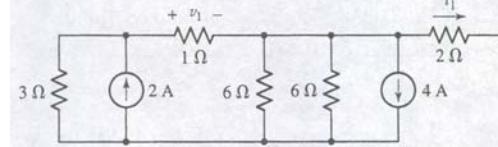

شکل ۴-۴۶

۷. با تحلیل گرهی  $v_1$  را در مدار شکل ۴-۴۷ به دست آورید.

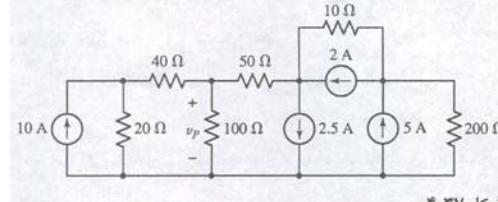

شکل ۴-۴۷

۸. برای یافتن  $v_x$  در مدار شکل ۴-۴۸ از تحلیل گرهی استفاده نمایید.

۹. برای شکل ۴-۴۹ (الف) از تحلیل گرهی برای تعیین  $v_1$  استفاده کنید.

(ب) توان جذب شده بوسیله مقاومت  $6\Omega$  چقدر است.

۱۰. تحلیل گرهی را برای یافتن  $v_1$  و  $v_2$  در مدار شکل ۴-۴۹، به کار ببرید.

۱۱. با مراجعة به شکل ۴-۴۱، تحلیل گرهی را برای تعیین  $v_1$  که  $v_1 = 0$  نتیجه دهد، به کار ببرید.

$$\text{۱. (الف) اگر } 0.1v_1 - 0.3v_2 - 0.4v_3 = 0, -0.5v_1 + 0.1v_2 = 4, \text{ و } -0.2v_1 - 0.3v_2 + 0.4v_3 = 6 \text{ باشد، } v_2 \text{ را پیدا کنید. (ب) دترمینان زیر را محاسبه نمایید.}$$

2	3	4	1
3	4	1	2
4	1	2	3
1	-2	3	0

$$\text{۲. (الف) اگر } 2v_B + 16 = v_A - 3v_C, v_A + v_B + v_C = 27 \text{ باشد، (ب) دترمینان } v_C, v_B, v_A \text{ را بایابید. (ب) دترمینان زیر را محاسبه نمایید.}$$

0	1	2	3
1	2	3	4
2	3	4	1
3	4	1	2

۳. (الف) سیستم معادلات زیر را حل کنید:


$$4 = v_1/100 + (v_1 - v_2)/20 + (v_1 - v_x)/50$$

$$10 - 4 - (-2) = (v_x - v_1)/50 + (v_x - v_2)/40$$

$$-2 = v_2/25 + (v_2 - v_x)/40 + (v_2 - v_1)/20$$


(ب) ماتلاب حل خود را تصدیق کنید.

۴. مقدار ولتاژ  $v_1$  را در شکل ۴-۴۲ معین کنید.

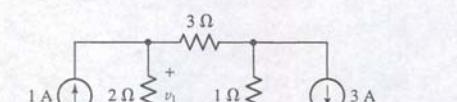


شکل ۴-۴۳

۵. مقدار ولتاژ  $v_1$  را در شکل ۴-۴۵ معین کنید.

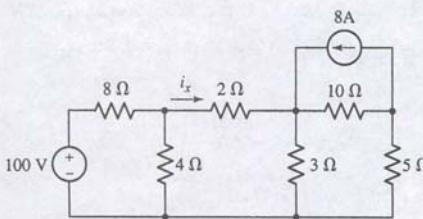


شکل ۴-۴۸

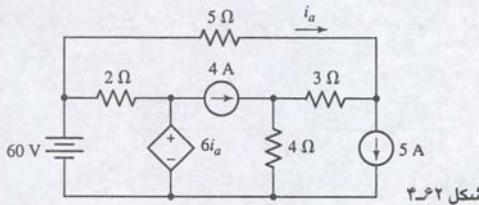


شکل ۴-۴۹

۳۳. از تحلیل مش برای مدار شکل ۴-۴۸ استفاده کرده و توان تولیدی به وسیله منبع ولتاژ وابسته را حساب کنید.  
۳۴. از تحلیل مش برای یافتن  $i_x$  در شکل ۴-۴۹ استفاده کنید.

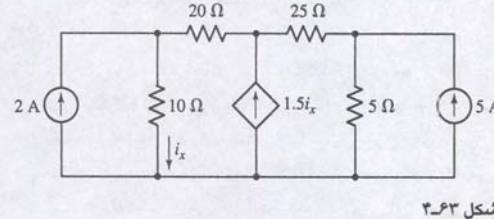


شکل ۴-۵۰

۳۵. برای شکل ۴-۴۶ جریان های مش ساعتگرد را حساب نمایید.

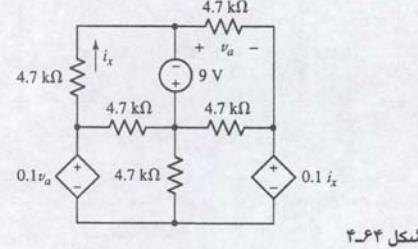


شکل ۴-۵۱


۳۶. هر جریان مش را در مدار شکل ۴-۴۵ محاسبه کنید.

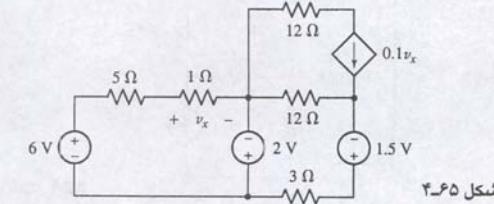


شکل ۴-۵۲

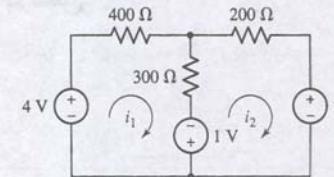

شکل ۴-۵۳

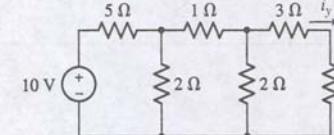


شکل ۴-۵۴

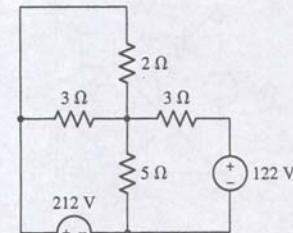


شکل ۴-۵۵

۲۹. در مدار شکل ۴-۴۵، تحلیل مش را برای (الف) جریان  $i_x$  و (ب) توان جذب شده به وسیله مقاومت  $25\Omega$  تعیین کنید.

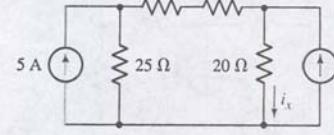

شکل ۴-۵۶


۳۰. از تحلیل مش برای تعیین جریان  $i_x$  در مدار شکل ۴-۴۶ استفاده نمایید.

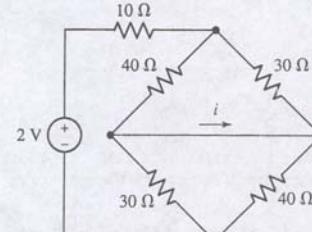

شکل ۴-۵۷


۳۱. برای یافتن  $i_x$  در شکل ۴-۴۶ توان تفتشده در مقاومت  $2\Omega$  را محاسبه نمایید.

۳۲. در مدار شکل ۴-۴۶ توان تفتشده در مقاومت  $2\Omega$  را محاسبه نمایید.

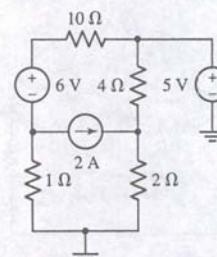


شکل ۴-۵۸

۲۳. توان تولیدی به وسیله منبع  $2A$  در شکل ۴-۴۵ چقدر است؟

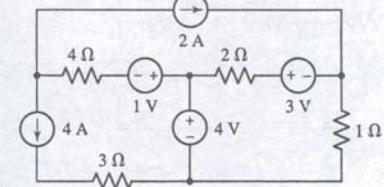


شکل ۴-۵۹

۲۴. توان تولیدی به وسیله منبع  $2A$  در شکل ۴-۴۶ چقدر است؟

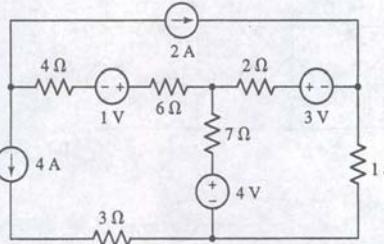

شکل ۴-۶۰

۲۵. ولتاژهای گره در شکل ۴-۴۵ را تعیین کنید.

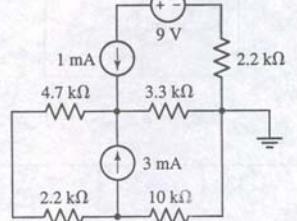


شکل ۴-۶۱

۲۶. جریان های مش  $i_1$  و  $i_2$  را طبق مدار شکل ۴-۴۶ به دست آورید.


۲۷. با توجه به شکل ۴-۴۷، تحلیل مش را برای (الف) جریان  $i_x$ ، (ب) توان تولیدی به وسیله منبع  $7V$  تعیین کنید.

۲۸. تحلیل مش را برای تعیین جریان در مدار شکل ۴-۴۷ (الف) مقاومت  $2\Omega$  و (ب) مقاومت  $5\Omega$  به دست آورید.

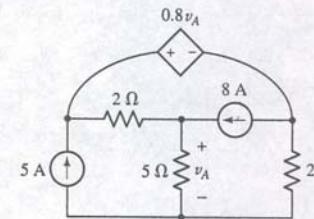


شکل ۴-۶۲

۱۸.  $v_1$  و  $v_2$  را تولیدشده به وسیله منبع جریان وابسته در شکل ۴-۴۸ را با تحلیل گرّهی مشخص کنید.

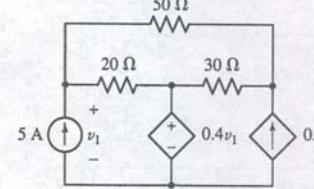


شکل ۴-۶۳

۱۹. در شکل ۴-۴۹، با تحلیل گرّهی، مقدار  $k$  را که موجب  $v_y = 0$  می شود، پیدا کنید.

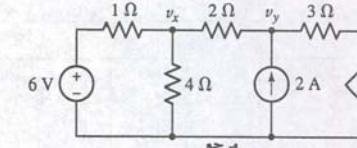


شکل ۴-۶۴

۲۰. مدار شکل ۴-۴۵ را ملاحظه نمایید. جریان  $i_x$  را بدست آورید.

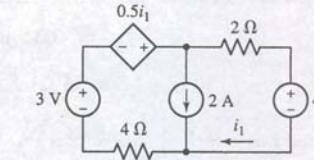

شکل ۴-۶۵

۲۱. از مفهوم این گره در تعیین  $v_{20}$  در شکل ۴-۴۷ استفاده کنید. خطوط متقطع از نظر فیزیکی یکدیگر را قطع نمی کنند، مگر این که در محل برخورد نقطه سیاه باشد.

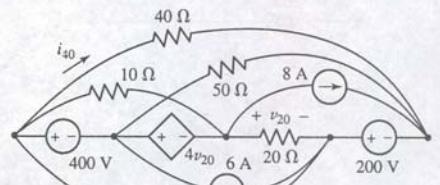

شکل ۴-۶۶

### ۳-۴ تحلیل مش

۲۶. جریان های مش  $i_1$  و  $i_2$  را طبق مدار شکل ۴-۴۶ به دست آورید.


۲۷. با توجه به شکل ۴-۴۷، تحلیل مش را برای (الف) جریان  $i_x$ ، (ب) توان تولیدی به وسیله منبع  $7V$  تعیین کنید.

۲۸. تحلیل مش را برای تعیین جریان در مدار شکل ۴-۴۷ (الف) مقاومت  $2\Omega$  و (ب) مقاومت  $5\Omega$  به دست آورید.


۲۲. برای مدار شکل ۴-۴۵، ولتاژ هر چهار گره را بدست آورید.

## ۴-۵ تحلیل گرهی و تحلیل مش: یک مقایسه

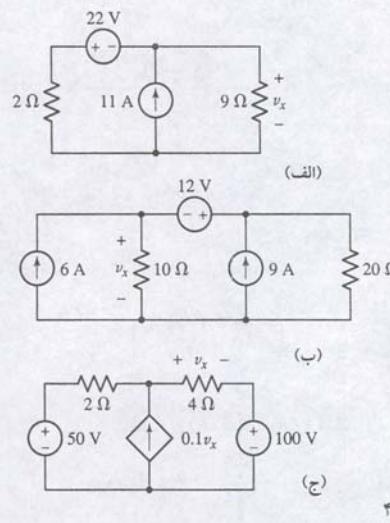۴۹. در هر یک از مدارهای شکل ۴-۷۸، ولتاژ  $v_x$  را تعیین نمایید.




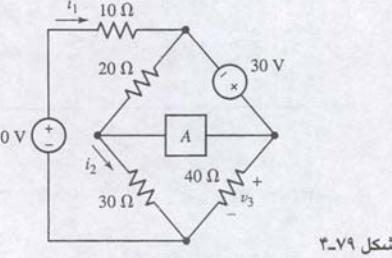۵۰. در مدار شکل ۴-۷۹ را پیدا کنید، اگر عنصر A (الف) یک مدار اتصال کوتاه باشد. (ب) یک منبع ولتاژ مستقل ۹V، با مرتع مثبت در سمت چپ، (ج) یک منبع جریان وابسته، با پیکان به سمت چپ و بر حسب  $i_1$  باشد.




۵۱. جریان‌های  $i_1$  و  $i_2$  در مدار شکل ۴-۷۹ را معین کنید، به شرطی که عنصر A یک مقاومت ۱۲Ω باشد. منطق خود را در مورد انتخاب تحلیل گرهی مش بیان کنید.

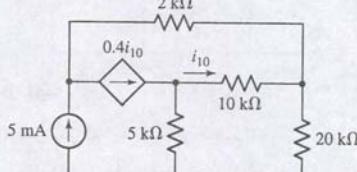
۵۲. در مدار شکل ۴-۸۰، جریان  $i_{10}$  را بدست آورید.



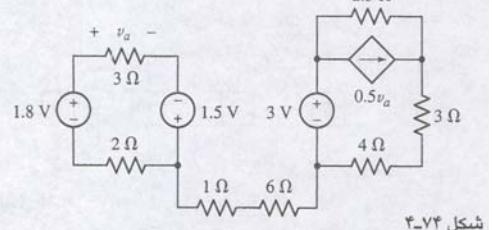۴۵. برای تهیه ولتاژ دو سر مقاومت  $2.5\Omega$  در شکل ۴-۷۴ از تحلیل مش استفاده نمایید.




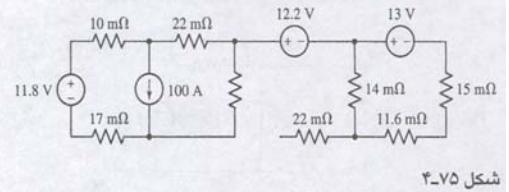۴۶. جریان‌های مش را برای شکل ۴-۷۵ محاسبه کنید.




۴۷. برای مدار شکل ۴-۷۶ مقدار مقاومت X را بدست آورید، به شرطی که

$i_2 = 2.273A$

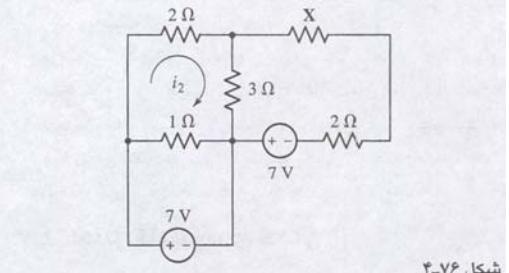


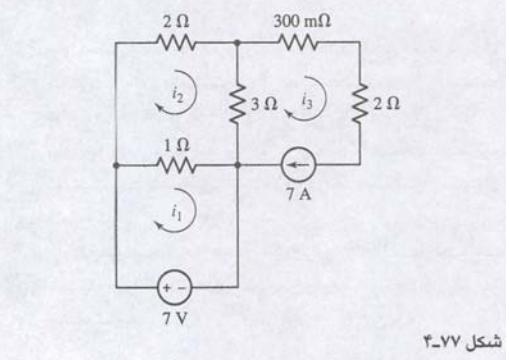۴۸. مدار شکل ۴-۷۷ را ملاحظه کنید. سه جریان مش را محاسبه کنید




## ۴-۶ ابرمش

۴۱. برای یافتن توان تولیدی به وسیله هر یک از یونج منبع شکل ۴-۷۰ از تحلیل مش استفاده کنید.

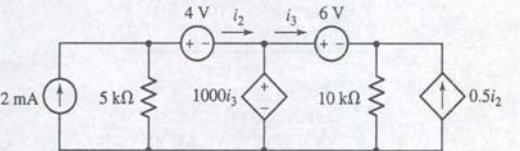

شکل ۴-۷۱


۴۲. در مدار شکل ۴-۷۱  $i_A$  را باید.

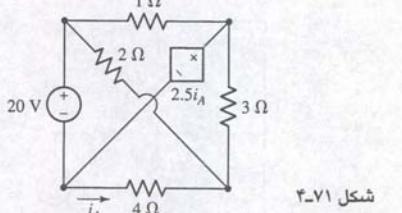


شکل ۴-۷۲

۴۳. با استفاده از مفهوم یirms مش توان تولیدشده به وسیله منبع ۲.۲V در

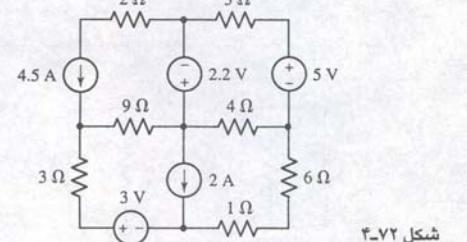۴۴. مدار شکل ۴-۷۸ مدار معادل یک تقویت‌کننده ترانزیستوری دوقطبی بیس مشترک است. منبع ورویدی اتصال کوتاه و به جای وسیله خروجی ۱V جایگزین شده است. (الف) تحلیل مش را برای یافتن  $I_x$  استفاده نمایید. (ب) حل بخش (الف) را با روش تحلیل گرهی تحقیق کنید. (ج) اهمیت فیزیکی  $V_s/I_x$  چیست؟




۴۴. ولتاژ دوسر منبع ۲mA در شکل ۴-۷۳ را با فرض زمین بودن گره پایینی تعیین کنید.

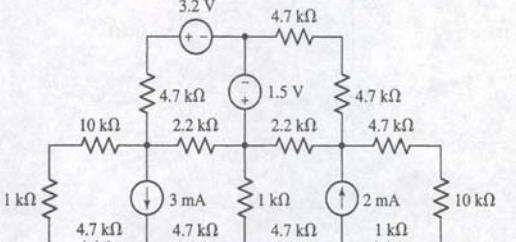


شکل ۴-۷۴

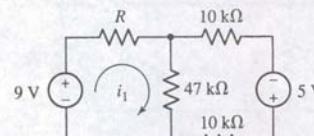
۳۷. (الف) با مراجعه به مدار شکل ۴-۶۶، مقادیر  $R$  چقدر باشد تا جریان مش  $i = 1.5mA$  شود. (ب) آیا مقادیر  $R$  لزوماً منحصر به فرد است؟ توضیح دهید.



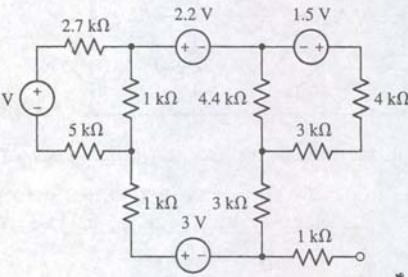
۳۸. در مدار شکل ۴-۶۷، تحلیل مش را برای یافتن توان جذب شده در هر مقاومت به کاربرید.



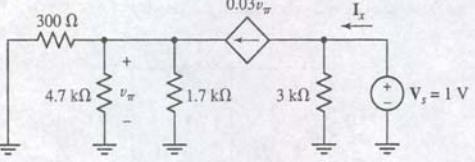
۴۵. مدار شکل ۴-۶۸ مدار معادل یک تقویت‌کننده ترانزیستوری دوقطبی بیس مشترک است. منبع ورویدی اتصال کوتاه و به جای وسیله خروجی ۱V جایگزین شده است. (الف) تحلیل مش را برای یافتن  $I_x$  استفاده نمایید. (ب) حل بخش (الف) را با روش تحلیل گرهی تحقیق کنید. (ج) اهمیت فیزیکی  $V_s/I_x$  چیست؟



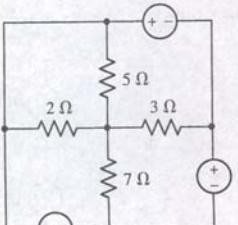۴۶. مقادیر غیرصفر را برای سه منبع ولتاژ در شکل ۴-۶۹، طوری انتخاب کنید که هیچ جریانی از مقاومتها نگذرد.



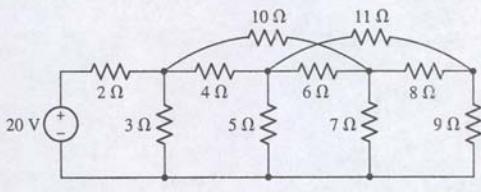۷. یک رشته طولی از یک سری لامپ‌های رنگی در یک منزل کشیده شده است. پس از اعمال برق صاحبخانه متوجه می‌شود که دو لامپ سوخته است. (الف) آیا لامپ‌ها سری‌اند یا موازی؟ (ب) یک بسته وروودی SPICE برای شبیه‌سازی لامپ‌ها بتوانید، با این فرض که سیم ۱W 20AWG است، منبع تغذیه ۱۱۵Vac می‌باشد، و توان هر لامپ ۱W است، در رشته ۴۰۰ لامپ وجود دارد. یک مدار با کمتر از 25 قطعه شبیه‌سازی نمایید. از قابل خروجی لیست بگیرید. توان به وسیله سوکت روی دیوار ساخته باشد. (ج) پس از تعویض لامپ‌های سوخته، صاحبخانه متوجه می‌شود که لامپ‌های نزدیک خروجی ۱۰% روشن تر از لامپ‌های انتهای رشته‌اند. توضیح لازم را ارائه نمایید و به خاطر بسیارید.



٤٨٧

برای تحقیق صحت حل تمرین ۶۴ از PSpice استفاده نمایید.  
شمانیک آن را با برجسب‌های مناسب تحویل دهید. محاسبات دستی را ضممه کنید.


مداری مشکل از متبوع ۵V سری با مقاومت  $100\Omega$  به شبکه‌ای حاوی حداقل یک متبوع ۳A، سه مقاومت مختلف و یک متبوع جریان کنترل شده با ولتاژ، که به ولتاژ دو سر مقاومت  $100\Omega$  وابسته است وصل شده است. (الف) همه ولتاژهای گرهی و همه جریان‌های شاخه‌ها را به دست آورید. (ج) برای تحقیق نتایج از PSpice استفاده

مداری با باتری  $10V$ ، یک منبع  $3A$  و به هر تعداد مقاومت  $1\Omega$  بسازید تا پتانسیل  $5V$  در دو سر منبع  $3A$  ایجاد شود. صحت محاسبات دسته با PSpice نجّقّه کنید.

یک بسته ورودی برای SPICE بنویسید تا ۷ رادر متار شکل ۴.۸۷ پیدا کنید. از فایل خروجی لیست بگیرید، ضمن این‌که حن را پررنگ‌تر چاپ می‌کنید.


با باتری 9V و مقاومت های مناسب ولتاژ های گره 4V، 3V و 2V بسازید. یک بسته ورودی برای SPICE برای شبیه سازی حل خود بنویسید و فایل خروجی را چاپ کنید. یک شماتیک با پرسپک روی مردم رسم کنید و شماره گره ها را مشخص کنید.

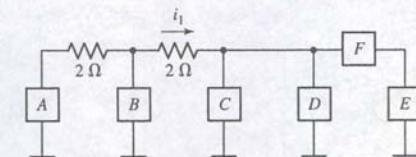مقاومت  $3\Omega$ , D یک منبع جریان  $2A$  با پیکان به سمت زمین, F یک منبع ولتاژ  $1V$  با مرجع منفی به راست و E یک مقاومت  $4\Omega$  باشد.  $i_1$  محسوسه کنید.



٢-٨٥ . ١٥

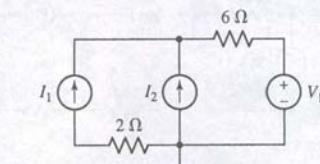۵. مقادیر غیر صفری را برای  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $V_1$  و  $V_2$  طوری انتخاب کنید که  $W$  6 توان به سلسه مقاومت  $65\Omega$ , مدار، شکاف ۴۸V نلگشید.



٤-٨٦

۵۹. با مراجعه به شکل ۴-۸۴، منبع جریان  $2mA$  را با یک منبع ولتاژ  $2V$  و منبع  $7mA$  را با منبع جریان  $7mA$  جایگزین کنید. برای مدار جدید جریان مش، اهدادست آند.

۶۰. در مدار شکل ۴.۸۵ A که منبع جریان و اسیله با پیکارنی به سمت پایین و برعصب جریان  $i_1$  است. اگر B و E مقاومت‌های  $2\Omega$  باشند، اجازه بدھید که C یک منبع جریان  $2A$  به سمت زمین، F یک منبع ولتاژ با قطب منفی متصل به زمین، D یک منبع جریان در جهت بالا باشد. ولتاژ گره‌ها و جریان، مث.  $i_1$  به دست آورده.

۶-۴ تحلیل کامپیوتري مدار

۶۱ برای تحقیق صحت حل تمرين ۴.۵ از PSpice استفاده کنید. یک شماتیک با نام گذاری مناسب تحویل دهید. محاسبات دستی را ضمیمه نمایید.


۶۲- برای تحقیق صحت حل تمرین ۴.۵۴ از PSpice استفاده نمایید. یک شماتیک با نام‌گذاری مناسب تحویل دهید. محاسبات دستی راضمیمه نمایید.

۶۳. برای تحقیق صحت حل تمرین ۴.۵.۶ از از PSpice استفاده نمایید. یک شماخیت با برجسته‌های مناسب تحویل دهید. محاسبات دستی را ضمیمه کنید.


۴-۲۷ برای تحقیق صحت حل تمرین ۴-۵۸ از از PSpice استفاده نمایید.

شما نیک آن را با برچسب های مناسب تحويل دهید. محاسبات دستی را  ضمیمه نمایید.


۵۳- معاشران و محققان ادب شکا

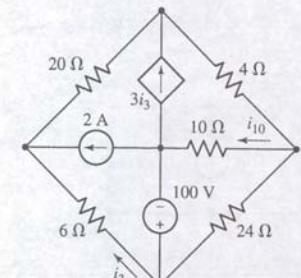

۱۸۱

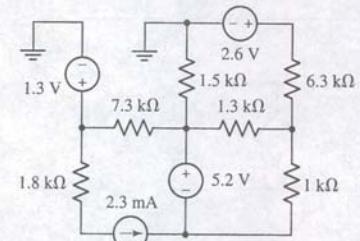


شکل ۴-۸۲

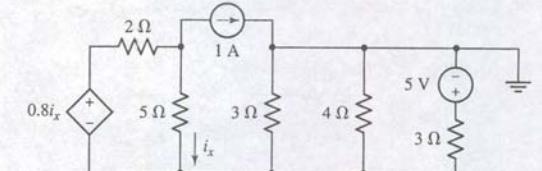

شکل ۴-۸۳

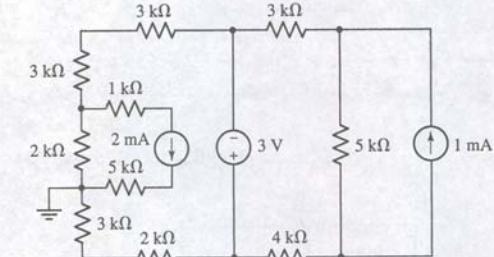۵۶. ولتاژ دو سر منبع جریان A 2mA در شکل ۴.۸۴ را تعیین کنید.



۲-۸۲

۵۷. برای مدار شکل ۴-۸۵، اجازه بدھید تا A یک منبع ولتاژ ۵V با مرجع مشت د، بالا، B یک منبع حداکثر ۳A، C یک سمت منفی باشد.