

در مدار های شکل زیر ولتاژ خروجی را بدست آورید.

$$D : R_f = 30\Omega, V_\gamma = 0.7, R_r = \infty$$

